 


JK-Master-Slave-Flipflop, das bei negativer Taktflanke das Master-Flipflop schaltet:

Schaltzeichen:



Änderungen gegenüber dem JK-Master-Slave-Flipflop, das bei positiver Taktflanke das Master-Flipflop schaltet:

Flußdiagramm: Aus \downarrow wird \uparrow und umgekehrt.

Programm: 09 AND 5
 15 ANDC 5

In diesem Kapitel wurden bisher nur WENN-DANN-Strukturen in den Programmen benutzt. Folgende zwei Programme zur Darstellung von JK-Master-Slave-Flipflops haben eine WENN-DANN-SONST-Struktur und eine SOLANGE-Struktur.

JK-Master-Slave-Flipflop, das bei positiver Taktflanke das Master-Flipflop schaltet:

Flußdiagramm nebenstehend!

Festlegung der Zuordnungen im Programm:


$S^- = E7$, $C^- = E5$, $C = E3$, $K = E2$, $J = E1$, $Q = A0$, $\bar{Q} = A1$

Programm:

```

00 INIT
03 LD 5
04 STO 6
05 LD 3
06 STO 5
07 XNOR 6
08 SKZ x
09 JMP x
10 LDC 5
11 OEN 0
12 LD 7
13 STO 0
14 STOC 1
15 OEN 5
16 LD 1
17 ANDC 7
18 STO 6
19 LDC 2
20 AND 7
21 OR 6
22 STO 7
23 JMP x

```

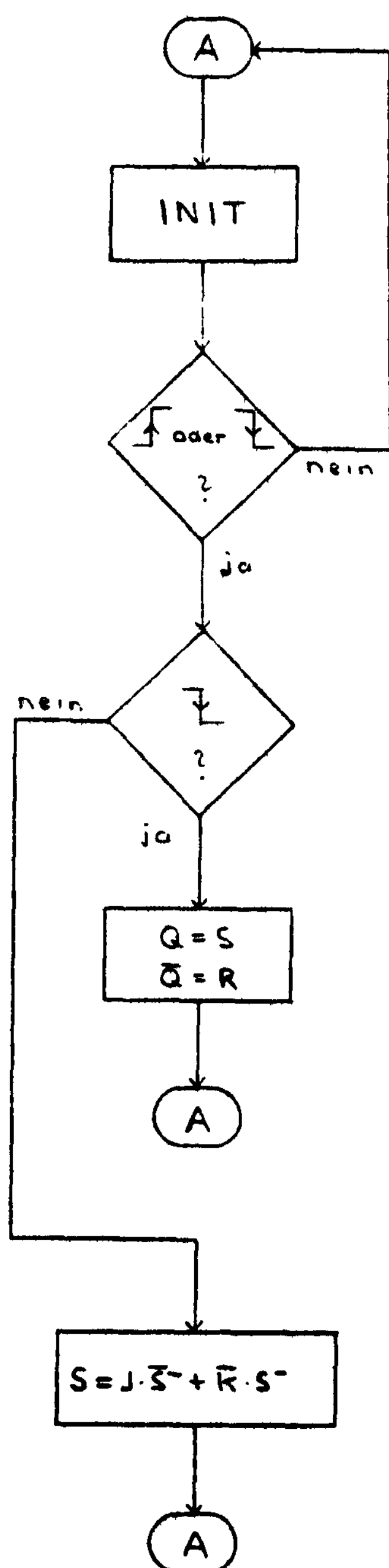

Es muß geprüft werden, ob eine Taktflanke vorliegt. Sind der alte und der neue Taktzustand gleich, so muß die XNOR-Verknüpfung eine "1" ergeben, damit nach SKZ x der Programmschritt JMP x ausgeführt wird. Dann lag nämlich weder eine steigende noch eine fallende Taktflanke vor.

JK-Master-Slave-Flipflop, das bei negativer Taktflanke das Master-Flipflop schaltet:

Änderungen gegenüber dem JK-Master-Slave-Flipflop, das bei positiver Taktflanke das Master-Flipflop schaltet:

Flußdiagramm: Aus ∇ wird ∇ .

Programm:	10	OEN	5
	11	LD	7
	12	STO	0
	13	STOC	1
	14	LDC	5
	15	OEN	0

4.5.4. Programme zu arithmetischen Funktionen

Die Entstehung eines Programmes zu arithmetischen Funktionen: Bei den Programmen zu arithmetischen Funktionen ist das Entwickeln von Flußdiagrammen nicht immer zweckmäßig. Stattdessen stellt man meistens mit Hilfe von Wahrheitstabellen logische Gleichungen auf, die man dann zu vereinfachen versucht. Aus diesen logischen Gleichungen kann dann das Programm geschrieben werden. Alle Programme laufen in Stellung "Schnell-Takt" ab.

Der Übersicht wegen soll für die Äquivalenzfunktion ein neues Rechenzeichen eingeführt werden:

$$x_1 * x_2 + \overline{x_1} * \overline{x_2} : x_1 \equiv x_2$$

Für die Antivalenzfunktion gilt dann entsprechend:

$$\overline{x_1 \equiv x_2} = \overline{x_1} \equiv x_2$$

Es gelten im übrigen auch für die logischen Funktionen die Rechenregeln der Algebra, wie z.B. das Distributivgesetz:

$$x_1 * (x_2 + x_3) = x_1 * x_2 + x_1 * x_3$$

Sehr wichtig sind die Gesetze von De Morgan:

$$\overline{x_1 * x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2} \text{ und } \overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} * \overline{x_2}$$

Diese Gesetze gelten auch für Verknüpfungen von mehr als zwei Variablen.

1. Addierer

Halbaddierer:

Ein Halbaddierer kann zwei Dualziffern (D1 und D2) addieren. Die höherwertige Stelle, d.h., das linke Bit, vom Ergebnis ist der Übertrag (Carry out-C out). Die niederwertige Stelle wird Z genannt.

Wahrheitstabelle:

D2	D1	C out	Z
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Logische Gleichungen:

$$Z = D1 \oplus D2$$

$$C\ out = D1 * D2$$

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

$$D2 = E2, D1 = E1, Z = A0, C\ out = A1$$

Programm:

```
00 INIT
03 LD 1
04 XNOR 2
05 STOC 0
06 LD 1
07 AND 2
08 STO 1
09 JMP x
```

Volladdierer:

Ein Volladdierer kann drei Dualziffern (D1, D2 und C in) addieren. Bei der Addition von zwei Dualzahlen wird der Übertrag vom letzten Ergebnis (Carry in-C in) mit addiert. Die beiden Stellen vom Ergebnis werden wieder C out (Carry out) und Z genannt.

Durch Verschachteln von mehreren Volladdierern können zwei mehrstellige Dualzahlen addiert werden. Der Carry out eines Volladdierers ist dabei der Carry in für den nächsten Volladdierer. Für das niederwertigste Bit kann auch ein Halbaddierer verwendet werden.

Wahrheitstabelle:

C in	D2	D1	C out	Z
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Logische Gleichungen:

$$Z = D1 \oplus D2 \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = D1 * D2 + D1 * C_{in} + D2 * C_{in} = (D2 + C_{in}) * D1 + D2 * C_{in}$$

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

$$C_{in} = E3, D2 = E2, D1 = E1, Z = A0, C_{out} = A1$$

Programm:

```
00 INIT
03 LD 1
04 XNOR 2
05 XNOR 3
06 STO 0
07 LD 2
08 OR 3
09 AND 1
10 STO 7
11 LD 2
12 AND 3
13 OR 7
14 STO 1
15 JMP x
```

Mit Hilfe des IEN-Befehls kann dieses Programm auch kürzer geschrieben werden:

```
10 IEN 2
11 OR 3
12 STO 1
13 JMP x
```

Die Programmschritte IEN 2 und OR 3 bewirken folgendes: Der Wert des Eingangs E2 gelangt mit IEN 2 in das IEN-Register des Mikroprozessors und damit an einen Eingang des UND-Gliedes der Eingangsschaltung (Siehe: Kapitel 2.2.1.). Mit OR 3 gelangt der Wert des Eingangs E3 an den anderen Eingang des UND-Gliedes und wird dort mit dem Inhalt des IEN-Registers UND-verknüpft. Das Ergebnis dieser Operation wird mit dem Inhalt des Ergebnisregisters in der Zentralen Logikeinheit ODER-verknüpft. Mit diesen beiden Programmschritten wurde also folgendes durchgeführt:

$$ER = E2 * E3 + ER$$

Da mit IEN 2 der Inhalt des Ergebnisregisters nicht verändert wird, braucht das Ergebnis der letzten Operation (LD 2, OR 3 und AND 1) nicht zwischengespeichert zu werden. Darin liegt auch der große Vorteil des IEN-Befehls. (Für weitere Programmteile muß die Eingabe wieder freigemacht werden.)

Addierer:

Hier wird ein Halbaddierer mit einem Volladdierer verschachtelt. Das folgende Programm ist also eine Kombination der beiden letzten Programme. Es sollen zwei zweistellige Zahlen miteinander addiert werden: $Z = D1 + D2$.

Die beiden höchstwertigen Bits (engl. Most Significant Bit-MSB) liegen an den Eingängen E2 und E4 und die beiden niederwertigsten Bits (engl. Least Significant Bit - LSB) liegen an den Eingängen E1 und E3.

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

$D2(\text{MSB}) = E4$, $D2(\text{LSB}) = E3$, $D1(\text{MSB}) = E2$, $D1(\text{LSB}) = E1$, $Z1 = A0$,
 $Z2 = A1$, $C \text{ out} = A2$

Programm:

```
00 INIT
03 LD 1
04 XNOR 3
05 STOC 0
06 LD 1
07 AND 3
08 STO 7
09 XNOR 2
10 XNOR 4
11 STO 1
12 LD 4
13 OR 7
14 AND 2
15 IEN 4
16 OR 7
17 STO 2
18 JMP x
```

2. Umwandlung positiver und negativer Binärzahlen

Im Dualcode gibt es nur positive Zahlen. Um auch negative Zahlen darstellen zu können, brauchen wir einen neuen Code. Der Zweier-Komplement-Code (2KC) ist dabei ein häufig benutzter Code. Dessen positiver Bereich ist gleich dem Dualcode. Die werthöchste Stelle wird als Vorzeichenstelle angesehen. Positive Zahlen sind durch eine 0, negative Zahlen durch eine 1 in der ersten Stelle von links gekennzeichnet. (Computer arbeiten bei der Zahlendarstellung stets mit festgelegter Stellenzahl. Die mögliche werthöchste Stelle ist somit stets bekannt und kann als Vorzeichenstelle verwendet werden, ohne daß Irrtümer entstehen.)

Bei der Umrechnung von positiven in negative Zahlen und umgekehrt braucht nur das Komplement der umzurechnenden Zahl gebildet werden, d.h., die Zahl wird invertiert und mit 1 addiert.

Dezimal	Dual	2KC
7	111	0111
6	110	0110
5	101	0101
4	100	0100
3	011	0011
2	010	0010
1	001	0001
0	000	0000
-1	-	1111
-2	-	1110
-3	-	1101
-4	-	1100
-5	-	1011
-6	-	1010
-7	-	1001
-8	-	1000

Im folgenden Programm sollen positive Zahlen in negative Zahlen und umgekehrt umgewandelt werden. Die umzuwandelnde Zahl liegt an den Eingängen E1 ... E4. Die umgewandelte Zahl wird an den Ausgängen A0 ... A3 angezeigt.

Wahrheitstabelle:

E4	E3	E2	E1	A3	A2	A1	A0
0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1
(1	0	0	0	1	0	0	0)

Logische Gleichungen:

$$A0 = E1$$

$$A1 = \overline{E1} \oplus E2 = \overline{E1} \oplus \overline{E2}$$

$$A2 = \overline{E1} * \overline{E2} \oplus E3$$

$$A3 = \overline{E1} * \overline{E2} * \overline{E3} \oplus E4$$

Programm:

```

00 INIT
03 LD 1
04 STO 0
05 XNOR 2
06 STOC 1

```

```

07 LDC 1
08 ANDC 2
09 XNOR 3
10 STO 2
11 LDC 1
12 ANDC 2
13 ANDC 3
14 XNOR 4
15 STO 3
16 JMP x

```

Hat die umzuwandelnde Zahl mehr als vier Stellen, so wird das Verfahren mit einer Wahrheitstabelle unhandlich. Dann empfiehlt es sich, das Programm nach der Umrechnungsvorschrift (Komplementbildung) aufzubauen: Für jede Stelle der umzurechnenden Zahl wird eine Wahrheitstabelle aufgestellt, beginnend mit der niederwertigsten Stelle. Die Wahrheitstabelle für die zweitniederwertigste Stelle kann auch für alle höherwertigen Stellen verwendet werden.

3. Subtrahierer

Da beim Subtrahieren auch negative Zahlen entstehen können, werden die Ergebnisse im Zweier-Komplement-Code dargestellt. Wie beim Addierer gibt es auch hier Halbsubtrahierer und Vollsubtrahierer. Das folgende Programm stellt eine Kombination dieser beiden Schaltungen dar. Es sollen zwei zweistellige Dualzahlen voneinander abgezogen werden:
 $z = D2 - D1$.

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

$D2(\text{MSB}) = E4$, $D2(\text{LSB}) = E3$, $D1(\text{MSB}) = E2$, $D1(\text{LSB}) = E1$, $Z1 = A0$, $Z2 = A1$, Vorzeichen = $A2$

Wahrheitstabelle:

E4	E3	E2	E1	A2	A1	A0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0

Logische Gleichungen:

$$A0 = \overline{E1} \oplus E3 = \overline{E1} \oplus E3$$

$$A1 = C \text{ in} \oplus E2 \oplus E4$$

$$A2 = C \text{ out} = (C \text{ in} \oplus E2) \oplus E4 \oplus C \text{ in} \oplus E2$$

$$C \text{ out} = E1 \oplus \overline{E3} = 00 \oplus E1$$

$$(C \text{ in} = E1 \oplus \overline{E3})$$

$$(C \text{ in} = E1 \oplus \overline{E3})$$

Programm:

```

00 INIT
03 LDC 1
04 XNOR 3
05 STO 0
06 AND 1
07 STO 7
08 XNOR 2
09 XNOR 4
10 STO 1
11 LD 7
12 OR 2
13 ANDC 4
14 IEN 2
15 OR 7
16 STO 2
17 JMP x

```

4. Inkrementieren

Inkrementieren heißt eine 1 addieren.

Die an den Eingängen E1 ... E4 liegende Dualzahl wird mit 1 addiert. Das Ergebnis erscheint an den Ausgängen A0 ... A3. Liegt an den Eingängen eine 15 an, so ist das Ergebnis 16. Da 16 aber nicht dargestellt werden kann, erscheint an den Ausgängen eine 0. Zusätzlich wird dieser Überlauf durch eine "1" am Ausgang A5 angezeigt.

Wahrheitstabelle für die niederwertigste Stelle:

E1	C out	A0
0	0	1
1	1	0

Wahrheitstabelle für die zweitniederwertigste Stelle:

C in	E2	C out	A1
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Für alle höherwertigen Stellen gilt die letzte Wahrheitstabelle.

Logische Gleichungen:

$$\begin{array}{ll}
 A0 = \overline{E1} & C \text{ out} = E1 \\
 A1 = \overline{C \text{ in} \oplus E2} & C \text{ out} = C \text{ in} * E2 \\
 A2 = \overline{C \text{ in} \oplus E3} & C \text{ out} = C \text{ in} * E3 \\
 A3 = \overline{C \text{ in} \oplus E4} & A5 = C \text{ out} = C \text{ in} * E4
 \end{array}$$

Das C in einer Gleichung ist gleich dem C out der vorherigen Zeile.

Programm:

```

00 INIT
03 LD 1
04 STOC 0
05 XNOR 2
06 STOC 1
07 LD 1
08 AND 2
09 STO 7
10 XNOR 3
11 STOC 2
12 LD 7
13 AND 3
14 STO 7
15 XNOR 4
16 STOC 3
17 LD 7
18 AND 4
19 STO 5
20 JMP x

```

5. Dekrementieren

Dekrementieren heißt 1 subtrahieren.

Das Programm zum Dekrementieren läuft im Prinzip wie das Programm zum Inkrementieren ab. Der Überlauf, der bei dem Übergang von 0 auf 15 entsteht, wird wieder durch eine "1" am Ausgang A5 angezeigt.

Wahrheitstabellen:

E1	C out	A0
0	1	1
1	0	0

C in	E2	C out	A1
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Logische Gleichungen:

$$\begin{array}{ll}
 A0 = \overline{E1} & C \text{ out} = \overline{E1} \\
 A1 = \overline{C \text{ in} \oplus E2} & C \text{ out} = C \text{ in} * \overline{E2} \\
 A2 = \overline{C \text{ in} \oplus E3} & C \text{ out} = C \text{ in} * \overline{E3} \\
 A3 = \overline{C \text{ in} \oplus E4} & A5 = C \text{ out} = C \text{ in} * \overline{E4}
 \end{array}$$

Programm:

```

00 INIT
03 LDC 1
04 STO 0
05 XNOR 2
06 STOC 1
07 LDC 1
08 ANDC 2
09 STO 7
10 XNOR 3
11 STOC 2
12 LD 7
13 ANDC 3
14 STO 7
15 XNOR 4
16 STOC 3
17 LD 7
18 ANDC 4
19 STO 5
20 JMP x

```

6. Multiplizierer

Es sollen zwei zweistellige Dualzahlen (D1 und D2) miteinander multipliziert werden. D1 liegt an den Eingängen E1 und E2 und D2 liegt an den Eingängen E3 und E4. Das Ergebnis erscheint an den Ausgängen A0...A3.

Schaltungsprinzip nebenstehend!

Wahrheitstabelle:

E3	E1	A0
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

E1*E4	E2*E3	C out	A1
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0
C in	E2*E4	A3A	A2
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	-	-
1	1	1	0

Logische Gleichungen:

$$A0 = E1 \cdot E3$$

$$A1 = E1 \cdot E4 \oplus E2 \cdot E3$$


$$A2 = C_{in} \oplus E2 \cdot E4 = C_{in} \oplus E2 \cdot E4$$

$$A3 = C_{in} \cdot E2 \cdot E4 = C_{in}$$

$$C_{out} = E1 \cdot E4 \cdot E2 \cdot E3$$

$$(C_{in} = E1 \cdot E4 \cdot E2 \cdot E3)$$
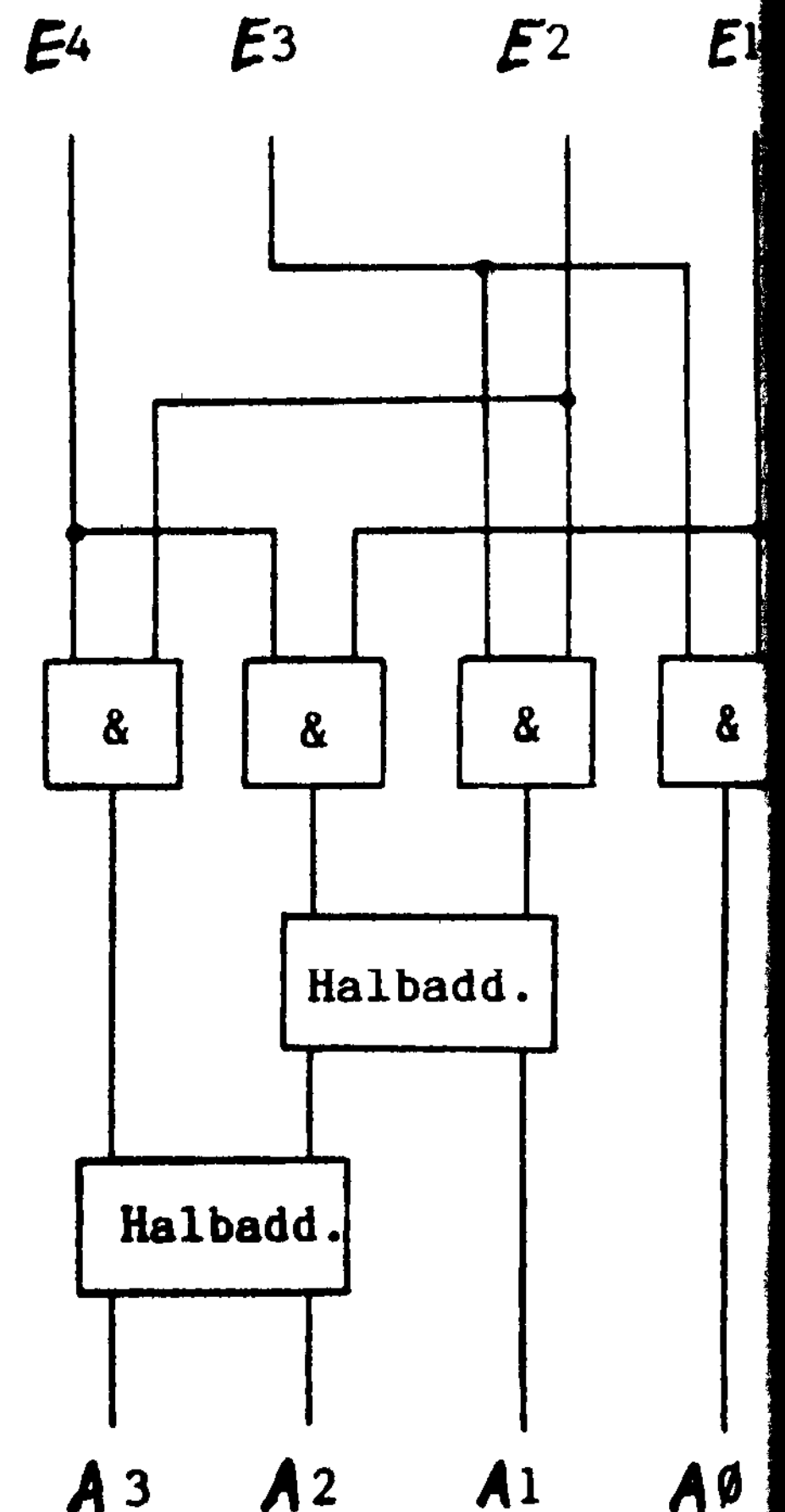
$$(C_{in} = E1 \cdot E4 \cdot E2 \cdot E3)$$



Programm:

```

00 INIT
03 LD 1
04 AND 3
05 STO 0
06 LD 1
07 AND 4
08 STO 7
09 LD 2
10 AND 3
11 XNOR 7
12 STOC 1
13 LD 7
14 AND 2
15 AND 3
16 STO 3
17 ORC 2
18 ORC 4
19 STOC 2
20 JMP x

```

7. Paritätsprüfung

Es soll die Parität einer vierstelligen Dualzahl ermittelt werden. Ist die Anzahl der "Einsen", die an den vier Eingängen E1...E4 liegen, gerade, so soll auf dem Ausgang AO eine "0" ausgegeben werden. Ansonsten soll dort eine "1" erscheinen.

Wahrheitstabelle:

E4	E3	E2	E1	AO
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Logische Gleichung:

$$AO = \overline{E1 \oplus E2 \oplus E3 \oplus E4}$$

Programm:

```

00 INIT
03 LD 1
04 XNOR 2
05 XNOR 3
06 XNOR 4
07 STOC 0
08 JMP x

```

8. Komparator

Es sollen zwei zweistellige Dualzahlen (D1 und D2) miteinander verglichen werden. D1 liegt an den Eingängen E1 und E2 und D2 liegt an den Eingängen E3 und E4. Ist D1 größer als D2, so soll das der Ausgang A0 durch eine "1" anzeigen. Ist D1 kleiner als D2, so soll das der Ausgang A1 durch eine "1" anzeigen. Sind D1 und D2 gleich groß, so sollen beide Ausgänge eine "0" anzeigen.

Das Programm beginnt mit der Untersuchung der höherwertigen Stellen E2 und E4. Ist einer der beiden größer als die andere, so brauchen die niederwertigen Stellen E1 und E3 nicht zu untersucht werden. Bei Gleichheit werden E1 und E3 untersucht. Daher eignet sich hier ein Flußdiagramm zur Erstellung des Programmes.

Flußdiagramm:

Programm:


```

00 INIT
03 LDC 4
04 XNOR 2
05 STOC 7
06 OEN 0
07 LD 4
08 STO 1
09 STOC 0
10 OEN 7
11 LD 1
12 ANDC 3
13 STO 0
14 LDC 1
15 AND 3
16 STO 1
17 JMP x

```

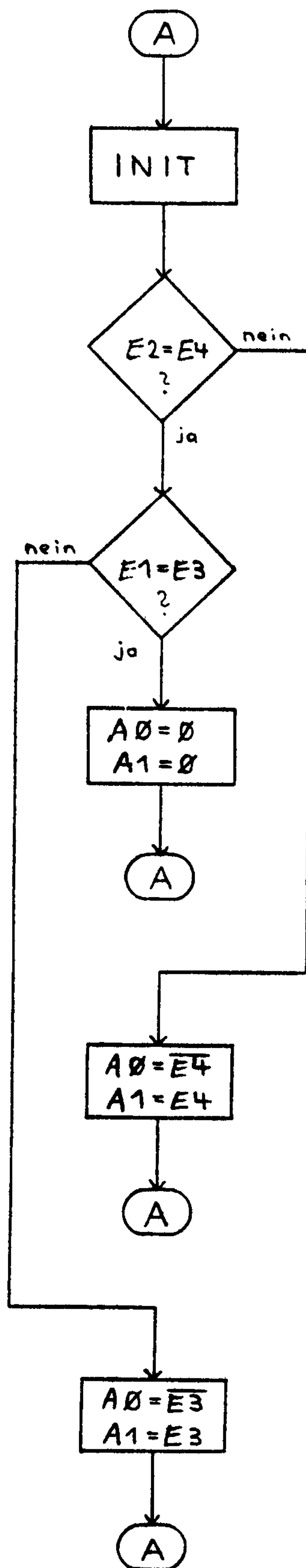9. Umcodierer

Die an den Eingängen E1...E3 liegende Dualzahl soll in die entsprechende Dezimalzahl umcodiert werden. Die Nummer des Ausgangs, an dem eine "1" erscheint, ist gleich dieser Dezimalzahl.



Wahrheitstabelle:

E3	E2	E1	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Logische Gleichungen:

$A0 = \overline{E1} * \overline{E2} * \overline{E3}$
 $A1 = E1 * \overline{E2} * \overline{E3}$
 $A2 = \overline{E1} * E2 * \overline{E3}$
 $A3 = E1 * E2 * \overline{E3}$
 $A4 = \overline{E1} * \overline{E2} * E3$
 $A5 = E1 * \overline{E2} * E3$
 $A6 = \overline{E1} * E2 * E3$
 $A7 = E1 * E2 * E3$

Programm:

```

00 INIT
03 LDC 1
04 ANDC 2
05 ANDC 3
06 STO 0
07 LD 1
08 ANDC 2
09 ANDC 3
10 STO 1
11 LDC 1
12 AND 2
13 ANDC 3
14 STO 2
15 LD 1
16 AND 2
17 ANDC 3
18 STO 3
19 LDC 1
20 ANDC 2
21 AND 3
22 STO 4
23 LD 1
24 ANDC 2
25 AND 3
26 STO 5
27 LDC 1
28 AND 2
29 AND 3
30 STO 6
31 LD 1
32 AND 2
33 AND 3
34 STO 7
35 JMP x

```

10. Zähler

Es soll nun ein Programm geschrieben werden, in dem die Anzahl der Eingänge (E1, E2, E3 und E4), die eine "1" anliegen haben, festgestellt werden soll. Die Nummer des Ausgangs, an dem eine "1" erscheint, soll gleich dieser Anzahl sein.

Wahrheitstabelle:

E4	E3	E2	E1	A0	A1	A2	A3	A4
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1

Logische Gleichungen:

$$A0 = \overline{E1} \cdot \overline{E2} \cdot \overline{E3} \cdot \overline{E4}$$

$$\begin{aligned} A1 &= E1 \cdot \overline{E2} \cdot \overline{E3} \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot E2 \cdot \overline{E3} \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot \overline{E2} \cdot E3 \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot \overline{E2} \cdot \overline{E3} \cdot E4 = \\ &= (E1 \cdot \overline{E2} + \overline{E1} \cdot E2) \cdot \overline{E3} \cdot \overline{E4} + (\overline{E3} \cdot \overline{E4} + \overline{E3} \cdot E4) \cdot \overline{E1} \cdot \overline{E2} = \\ &= (\overline{E1} \oplus E2) \cdot \overline{E3} \cdot \overline{E4} + (\overline{E3} \oplus E4) \cdot \overline{E1} \cdot \overline{E2} = \\ &= (\overline{E1} \oplus E2) + E3 + E4 + (\overline{E3} \oplus E4) + E1 + E2 = \\ &= ((E1 \oplus E2) + E3 + E4) \cdot ((E3 \oplus E4) + E1 + E2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A2 &= E1 \cdot E2 \cdot \overline{E3} \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot E2 \cdot \overline{E3} \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot E2 \cdot E3 \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot \overline{E2} \cdot \overline{E3} \cdot E4 + \overline{E1} \cdot E2 \cdot \\ &\quad \overline{E3} \cdot E4 + \overline{E1} \cdot \overline{E2} \cdot E3 \cdot E4 = \\ &= (E2 \cdot \overline{E3} + \overline{E2} \cdot E3) \cdot \overline{E1} \cdot \overline{E4} + (E2 \cdot \overline{E4} + \overline{E2} \cdot E4) \cdot \overline{E1} \cdot E3 + (E1 \cdot \overline{E2} + \overline{E1} \cdot E2) \cdot \overline{E3} \cdot E4 = \\ &= (\overline{E2} \oplus E3) \cdot \overline{E1} \cdot \overline{E4} + (\overline{E2} \oplus E4) \cdot \overline{E1} \cdot E3 + (\overline{E1} \oplus E2) \cdot \overline{E3} \cdot E4 = \\ &= (\overline{E2} \oplus E3) + E1 + E4 + (\overline{E2} \oplus E4) + E1 + E3 + (\overline{E1} \oplus E2) + E3 + E4 = \\ &= ((E2 \oplus E3) + E1 + E4) \cdot ((E2 \oplus E4) + E1 + E3) \cdot ((E1 \oplus E2) + E3 + E4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A3 &= E1 \cdot E2 \cdot E3 \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot E2 \cdot E3 \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot \overline{E2} \cdot E3 \cdot \overline{E4} + \overline{E1} \cdot E2 \cdot \overline{E3} \cdot E4 = \\ &= (\overline{E3} \cdot \overline{E4} + \overline{E3} \cdot E4) \cdot \overline{E1} \cdot E2 + (\overline{E1} \cdot \overline{E2} + \overline{E1} \cdot E2) \cdot \overline{E3} \cdot E4 = \\ &= (\overline{E3} \oplus E4) \cdot \overline{E1} \cdot E2 + (\overline{E1} \oplus E2) \cdot \overline{E3} \cdot E4 = \end{aligned}$$

$$A4 = E1 \cdot E2 \cdot E3 \cdot E4$$

Die logischen Gleichungen werden nacheinander in ein Programm umgesetzt. Zwischenergebnisse werden auf dem Ausgang A7 gespeichert. Da die Operation $E1=E2$ und $E3=E4$ mehrmals vorkommen, werden ihre Ergebnisse auf den Ausgängen A5 und A6 festgehalten.

Programm:

```

00 INIT ;
03 LDC 1
04 ANDC 2
05 ANDC 3
06 ANDC 4
07 STO 0
08 LD 1

```

```

09 XNOR 2
10 STO 5
11 OR 3
12 OR 4
13 STO 7
14 LD 3
15 XNOR 4
16 STO 6
17 OR 1
18 OR 2
19 AND 7
20 STOC 1
21 LD 2
22 XNOR 3
23 ORC 1
24 OR 4
25 STO 7
26 LD 2
27 XNOR 4
28 OR 1
29 ORC 3
30 AND 7
31 STO 7
32 LD 5
33 OR 3
34 ORC 4
35 AND 7
36 STOC 2
37 LDC 6
38 AND 1
39 AND 2
40 STO 7
41 LDC 5
42 AND 3
43 AND 4
44 OR 7
45 STO 3
46 LD 1
47 AND 2
48 AND 3
49 AND 4
50 STO 4
51 JMP x

```

4.5.5. Simulationsprogramme

In diesem Kapitel sollen weitere Programme wie z.B. Schaltungen behandelt werden.

1. Wechselschaltung

Eine Wechselschaltung ist eine Schaltung mit zwei Schaltern (S1 und S2). Wird ein Schalter betätigt, so ändert sich der Ausgangszustand Z der Schaltung. Der Anfangszustand ist willkürlich gewählt.

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

$S2 = E2, S1 = E1, Z = A0$

Wahrheitstabelle:

E2	E1	A0
0	0	0
0	1	1
1	1	0
1	0	1

Logische Gleichung:

$$A0 = \overline{E1 \oplus E2}$$

Programm:

```
00 INIT
03 LD 1
04 XNOR 2
05 STOC 0
06 JMP x
```

Stellung: Schnell-Takt

2. Kreuzschaltung

Eine Kreuzschaltung ist eine Schaltung mit mehreren Schaltern (hier drei: S1, S2 und S3). Wird ein Schalter betätigt, so ändert sich der Ausgangszustand Z der Schaltung. Der Anfangszustand ist wieder willkürlich gewählt.

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

$S3 = E3, S2 = E2, S1 = E1, Z = A0$

Wahrheitstabelle:

E3	E2	E1	A0
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0
1	1	1	1
1	0	1	0
1	0	0	1

Logische Gleichung:

$$A0 = E1 \oplus E2 \oplus E3$$

Programm:

```
00 INIT
03 LD 1
04 XNOR 2
05 XNOR 3
06 STO 0
07 JMP x
```

Stellung: Schnell-Takt

3. Tasterschaltung

Die Tasterschaltung ist eine Schaltung mit mehreren Tastern (hier vier: T1, T2, T3 und T4). Wird ein Taster kurz geschlossen, so ändert sich der Ausgangszustand Z der Schaltung.

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

T4 = E4, T3 = E3, T2 = E2, T1 = E1, Z = A0

Flußdiagramm nebenstehend!


Programm:

```

00 INIT
03 LD 5
04 STO 6
05 LD 1
06 OR 2
07 OR 3
08 OR 4
09 STO 5
10 ANDC 6
11 OEN 0
12 LD 7
13 STOC 7
14 STOC 0
15 JMP x

```

Stellung: Schnell-Takt

 

4. Zwei-aus-drei-Schaltung

Zwei-aus-drei-Schaltungen werden bei mit Risiken behafteten Anlagen verwendet. Eine Abschaltung der Anlage soll nur dann erfolgen, wenn mindestens zwei der drei Gefahrenmelder (G1, G2 und G3) die Gefahr anzeigen, da Gefahrenmelder auch defekt sein können. Die Gefahrenmelder geben bei Gefahr eine "1". Die Abschaltung der Anlage soll erfolgen, wenn am Ausgang Z der Zwei-aus-drei-Schaltung eine "1" erscheint.

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

G3 = E3, G2 = E2, G1 = E1, Z = A0

Wahrheitstabelle:

E3	E2	E1	A0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Logische Gleichungen:

$$A0 = (E1 + E2) * E3 + E1 * E2$$

Programm:

```
00 INIT
03 LD 1
04 OR 2
05 AND 3
06 IEN 1
07 OR 2
08 STO 0
09 JMP x
```

Stellung: Schnell-Takt

5. Multivibrator

Flipflops sind bistabile Kippstufen, d.h., sie haben zwei stabile Ausgangszustände (Q und \bar{Q}). Multivibratoren sind astabile Kippstufen, d.h., sie haben keinen stabilen Ausgangszustand. Sie kippen von einem nichtstabilen Zustand in den anderen nichtstabilen Zustand und wieder zurück. Zum Kippen ist kein von außen kommendes Signal erforderlich.

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

$Q = A0, \bar{Q} = A1$

Programm:

```
00 INIT
03 LD /
04 STOC 7
05 STOC 0
06 STO 1
07 NOP x
.
.
.
yy NOP x
yy+1 JMP x
```

yy ist eine beliebige Programmadresse. yy+1 ist die auf yy folgende Programmadresse.

Durch die Anzahl der Leerbefehle NOP kann die Frequenz variiert werden. Bei hohen Frequenzen ist die Stellung "Schnell-Takt" zu wählen und bei niedrigen Frequenzen ist die Stellung "Langsam-Takt" zu wählen, wobei im letzteren Fall die Frequenz noch zusätzlich durch das Potentiometer verändert werden kann. Das Ausgangssignal ist ein Rechtecksignal, da die beiden Zustände $Q = "0"$ und $Q = "1"$ gleich lange dauern (Siehe: Kapitel 4.3.2.).

6. Monoflop

Monoflops sind monostabile Kippstufen, d.h., sie haben einen stabilen und einen nichtstabilen Ausgangszustand. Ein Kippen der Schaltung in den nichtstabilen Zustand ist nur durch ein von außen zugeführtes Signal S möglich. Im stabilen Zustand liegt am Ausgang Q eine "0". Im nichtstabilen Zustand liegt dort eine "1".

Festlegung der Zuordnungen im Programm:

$S = E1$, $Q = A0$, $\bar{Q} = A1$

Programm:

```

00 INIT
03 LD 5
04 STO 6
05 LDC 1
06 STO 5
07 QRC 6
08 SKZ x
09 JMP x
10 STOC 0
11 STO 1
12 NOP x
.
.
.
yy NOP x
yy+1 STO 0
yy+2 STOC 1
yy+3 JMP x

```

Durch die Anzahl der Leerbefehle NOP kann die Dauer des nichtstabilen Zustandes variiert werden. Danach kippt die Schaltung selbständig in den stabilen Zustand zurück. Es kann "Schnell-Takt" oder "Langsam-Takt" gewählt werden.

7. Elektronischer Würfel

Es soll ein elektronischer Würfel dargestellt werden. Ein Schalter soll den Würfelvorgang ersetzen. Die Nummer des Ausgangs, an dem beim Betätigen des Schalters (E1) eine "1" erscheint, ist gleich der "gewürfelten" Zahl. Zunächst wird ein Zähler gebildet, der immer von 1 bis 6 zählt. Wird dann der Eingang E1 auf "1" gesetzt, so soll der derzeitige Zählerstand erhalten bleiben. Damit alle Ausgangszustände, d.h. alle Zahlen, gleich wahrscheinlich sind, muß jeder Zählerstand gleich lange an den Ausgängen stehen.

Programm:

```

00 INIT
03 LD 1
04 SKZ x
05 JMP x
06 STOC 1
07 STO 6
08 NOP x
09 NOP x
10 NOP x
11 NOP x
12 LD 1
13 SKZ x

```

```

14 JMP x
15 STOC 2
16 STO 1
17 NOP x
18 NOP x
19 NOP x
20 NOP x
21 LD 1
22 SKZ x
23 JMP x
24 STOC 3
25 STO 2
26 NOP x
27 NOP x
28 NOP x
29 NOP x
30 LD 1
31 SKZ x
32 JMP x
33 STOC 4
34 STO 3
35 NOP x
36 NOP x
37 NOP x
38 NOP x
39 LD 1
40 SKZ x
41 JMP x
42 STOC 5
43 STO 4
44 NOP x
45 NOP x
46 NOP x
47 NOP x
48 LD 1
49 SKZ x
50 JMP x
51 STOC 6
52 STO 5
53 JMP x

```

Stellung: Schnell-Takt

8. Fließbandsteuerung

Der Antrieb eines Fließbandes soll so gesteuert werden, daß Pakete, die auf diesem Fließband laufen, zu einer Entnahmestelle gebracht werden. Die Entnahmestelle befindet sich auf dem Fließband zwischen zwei Lichtschranken (L1 und L2). Die Steuerung des Fließbandes geschieht mit Hilfe dieser beiden Lichtschranken und einem Entnahmegerät. Der Abstand der beiden Lichtschranken voneinander ist etwas größer als die größtmögliche Breite eines Paketes. Normalerweise läuft das Fließband schnell vorwärts bis ein Paket die erste Lichtschranke unterbricht. Dann läuft das Fließband langsam vorwärts. Ist die Lichtschranke wieder geschlossen, so stoppt das Fließband und das Entnahmegerät bekommt einen Impuls zum Entnehmen des Paketes vom Fließband. Ist das Paket richtig entnommen, so wird das Fließband durch einen Impuls vom Entnahmegerät auf "Schnell-

Vorwärts" gestellt. Ist jedoch das Paket wieder auf das Fließband gefallen bzw. gar nicht entnommen worden, so muß es wieder an die Entnahmestelle gebracht werden, wenn eine der beiden Lichtschranken unterbrochen wurde. Die erste Lichtschranke (L1) steuert das Paket langsam vorwärts zur Entnahmestelle und die zweite Lichtschranke (L2) steuert das Paket langsam rückwärts.

Ist eine Lichtschranke geschlossen, entspricht das einer "1".

Ist eine Lichtschranke unterbrochen, entspricht das einer "0". Impulse werden durch eine "1" dargestellt.


Festlegung der Zuordnungen im Programm:

Impuls vom Entnahmegerät = E4, Lichtschranke 2 (L2) = E2, Lichtschranke 1 (L1) = E1

Fließband:

Schnell-Vorwärts = A0, Langsam-Vorwärts = A1, Langsam-Rückwärts = A2, Impuls für Entnahmegerät = A4

Flußdiagramm:

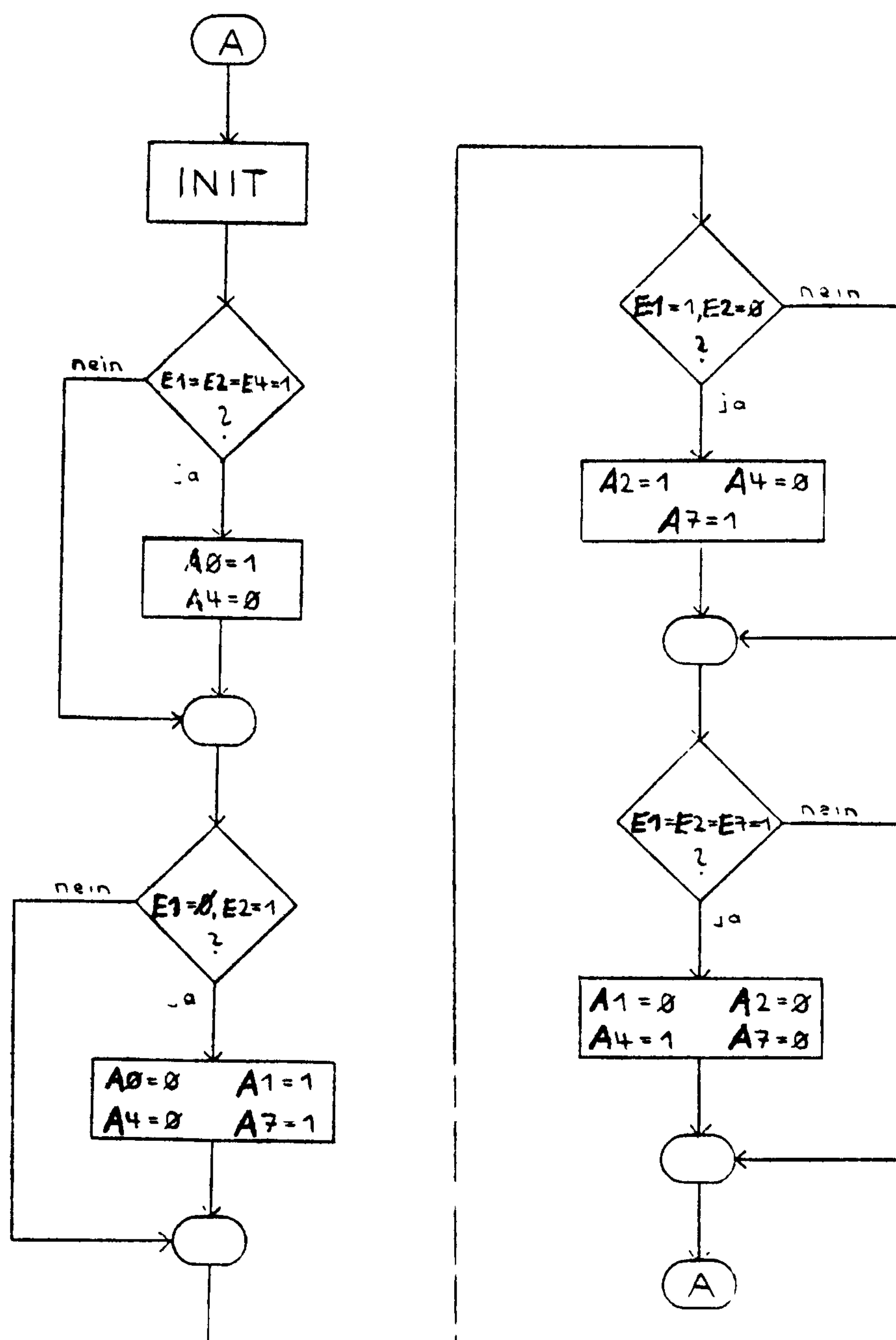

Programm:

```

00 INIT
03 LD 1
04 AND 2
05 AND 3
06 OEN 0
07 STOC 4
08 STO 0
09 LD 2
10 ANDC 1
11 OEN 0
12 STOC 0
13 STOC 4
14 STO 1
15 STO 7
16 LD 1
17 ANDC 2
18 OEN 0
19 STOC 4
20 STO 2
21 STO 7
22 LD 7
23 AND 1
24 AND 2
25 OEN 0
26 STOC 1
27 STOC 2
28 STO 4
29 STOC 7
30 JMP x

```

Stellung: Schnell-Takt

4.6. PROGRAMME ZUR STEUERUNG ANGESCHLOSSENER PERIPHERIE

In Kapitel 4.5.5. haben wir unter anderem eine Fließbandsteuerung simuliert. Wir haben also kein Fließband angeschlossen, sondern nur die Steuerungsvorgänge an den Leuchtdioden beobachtet.

In diesem Kapitel wollen wir nun z. B. einen Motor an den Computer anschließen und die Steuerungsvorgänge direkt beobachten. Geräte, die an einen Computer angeschlossen werden, nennt man Peripherie.

Wie schon vorher dargelegt, ist es eines der wesentlichen Kennzeichen der dritten industriellen Revolution, daß Computer die Steuerung von Maschinen übernehmen. Genau das kann auch unser Computer. Grundlage für den Antrieb von Robotern sind Elektromotoren, genauer gesagt, Schrittmotoren. Beginnen wir daher mit der Steuerung eines Elektromotors.

Alle Elektromotoren müssen mit weit höheren elektrischen Strömen betrieben werden, als unser Computer sie an seinen Ausgängen liefert. Daher schalten wir einen oder auch mehrere Transistorverstärker, ein sogenanntes Interface, zwischen Computer und Motor. Das Interface, an dem der Motor angeschlossen ist, wird mit dem Expansionsstecker verbunden.

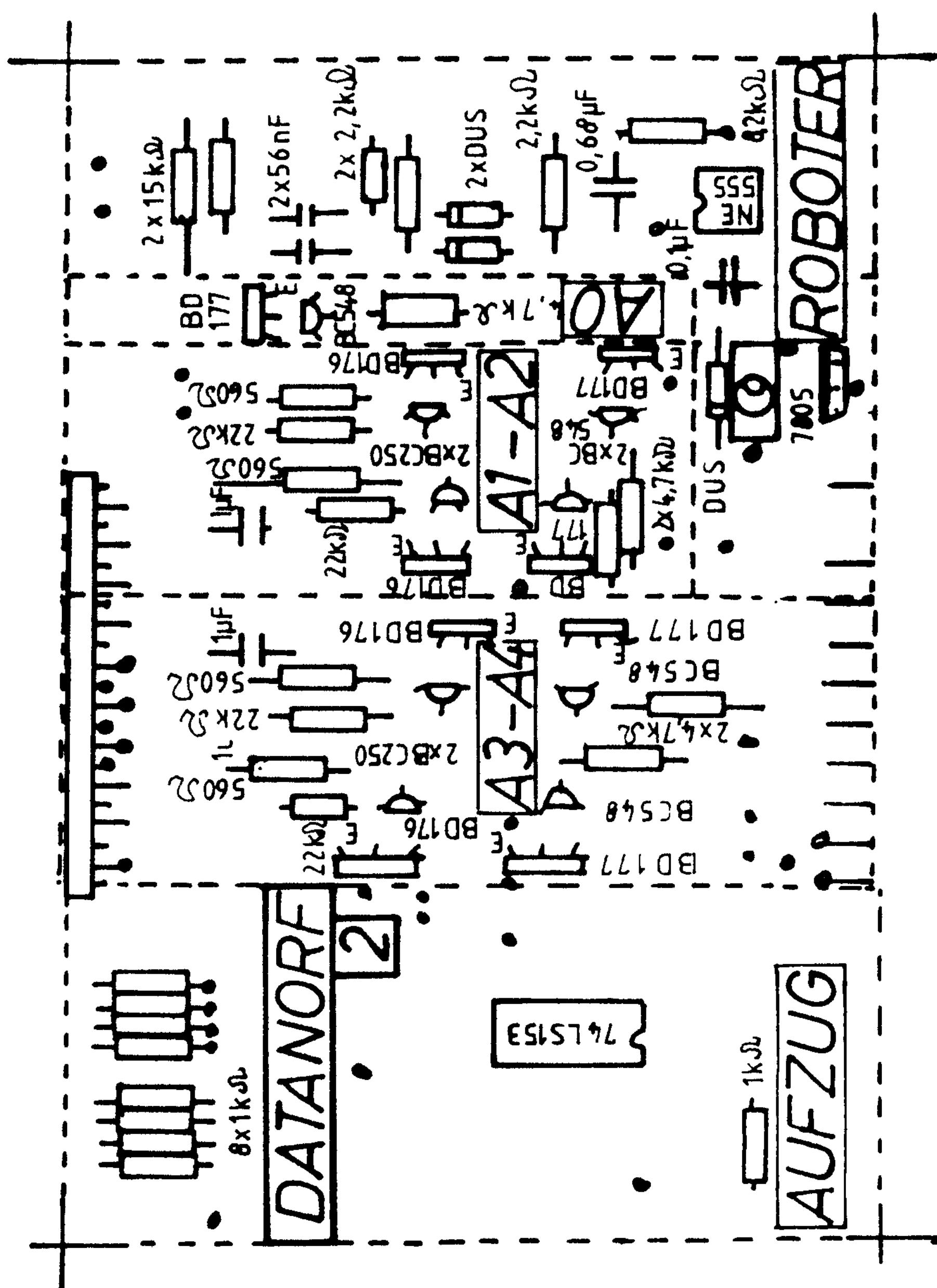


Abb. 42: Verstärker für den Anschluß an den WDR-1-Bit Computer

Um möglichst vielseitig zu sein, benutzen wir ein speziell für den WDR-1-Bit-Computer entwickeltes Interface für Elektromotoren, das DATANorf-Interface (vergl. Bezugsquellen). Dieses Interface bietet den Vorteil, daß es je nach Bedarf ausgebaut bzw. erweitert werden kann. In der ersten Ausbaustufe "das Schalten eines Gerätes" wird das Feld A0 bestückt. Die zweite Ausbaustufe, Feld A1/A2 ist schon leistungsfähiger. Beispielsweise kann damit ein Motor umgepolt werden. Insgesamt können wir mit den vier vorhandenen Ausbaustufen alle Geräte aus dem Fischertechnik computing- Baukasten steuern.

4.6.1. MOTORSTEUERUNG

Ziel ist es zunächst, eine Radarantenne zu steuern. Eine Radarantenne dreht sich ein Stück in eine bestimmte Richtung, stoppt dann und dreht sich ein Stück in die entgegengesetzte Richtung. Dazu müssen wir einen Elektromotor ein- und ausschalten, sowie umpolen. Umpolen heißt, wir machen aus einer Linksdrehung des Motors eine Rechtssdrehung, bzw. umgekehrt. Die Radaranlage bauen wir aus Legobauteilen (Siehe Abb. 43) auf.

 


Abb. 43 Radarantenne

Den Motor verdrahten wir mit dem Ausgang A0 des Interfaces. Zunächst schalten wir den Motor an und aus.

**** Motor schalten ****

*** Betriebsart: Handtakt ***

00 INIT

03 STO 0 Motor wird eingeschaltet

04 STOC 0 Motor wird ausgeschaltet

05 JMP x

Soll das Programm automatisch ablaufen, stellen wir den Taktschalter auf Langsamtakt und fügen "Verzögerungen" ein, da der Motor sonst den schnellen Befehlsänderungen nicht folgen kann:

```

** Motor schalten **
* Betriebsart: Langsamtakt *
00  INIT
03  STO  0      Motor wird eingeschaltet
04  NOP  0      Bei diesem Schritt verändert sich nichts: es
                  entsteht eine Pause.
zz   NOP  0
zz+1 STOC 0      Motor wird ausgeschaltet
zz+2 JMP  x

```

(Es ist darauf zu achten, daß die Anzahl der Programmschritte hier zz+2, 256 nicht überschreitet)

Mit Hilfe des nächsten Programms können wir den Motor umpolen. Da das Feld A0 des Interfaces einen Motor oder Elektromagne nur ein- bzw. ausschalten kann, verdrahten wir nun den Motor mit den Ausgängen des Feldes A1-A2. Damit sind die Zuordnungen im Programm festgelegt:

Motor linksdrehen = A1, Motor rechtsdrehen = A2.

```

** Motor umpolen **
* Betriebsart: Langsamtakt *
00  INIT
03  STO  1      Motor linksdrehen an
04  STOC 1      Motor aus
05  STO  2      Motor rechtsdrehen an
06  STOC 2      Motor aus
07  JMP  x

```

(Sollte die Drehrichtung des Motors nicht mit dem Programm übereinstimmen, muß der Motor umgepolzt werden.)

In dieses Programm können natürlich wieder "Verzögerungen" eingebracht werden, so daß eine Radarantenne richtig simuliert wird. Außerdem ist darauf zu achten, daß der Motor vor dem Umschalten durch das Programm ausgeschaltet wird. Andernfalls zerstören wir die Transistoren unseres Interfaces.

4.6.2. SORTIERANLAGE

Eine Anlage, die aus Fischertechnikbauteilen zusammengesetzt ist (Siehe: Abb. 44), soll "Werkstücke" mit zwei verschiedenen Längen sortieren. Sortiert wird, indem ein Schlitten mit Hilfe eines Motors bewegt wird.

Die Längenabfrage geschieht mittels zwei parallel geschalteter Schalter S1 und S2 mit einem gemeinsamen Ausgang. Der Ausgang ist über diese Schalter mit 5 V verbunden. In Ruhestellung liegt der Ausgang auf "1", da beide Schalter in diesem Zustand

 


Abb. 44: Sortieranlage

geschlossen sind. Wird einer von ihnen geöffnet, ändert sich am Ausgang zunächst nichts, da sie im Sinne einer ODER-Schaltung miteinander verdrahtet sind. Damit am Ausgang eine "0" anliegt, wenn beide Schalter geöffnet sind, muß der Ausgang noch über einen Pull down Widerstand von der Größe 1 Kiloohm mit Masse verbunden sein. Der Ausgang dieser Schaltung ist mit dem Eingang E3 des Computers verbunden. Abb. 45 zeigt die Schaltung für die Längenabfrage.

 


Abb. 45: Schaltung für die Längenabfrage

Die Längenabfrage erkennt einen langen Baustein daran, daß beim Transport des Bausteins beide Schalter betätigt werden, also eine "0" anliegt. Beim Transport eines kurzen Bausteins ist immer einer der beiden Schalter geöffnet, es liegt also eine "1" an.

Hier die Festlegung der Zuordnungen für die Abfrage des Schlittens im Programm:

Start des Schlittens und stoppen rechts = E4, Längenabfrage = E3, Stoppen des Schlittens links = E2, Schalter zum Abschalten = E1,

Motor linksdrehen = A1, Motor rechtsdrehen = A2.

** Sortieranlage **

* Definition der Prozeduren *

* In Prozedur WARTEN	sind	E/A6 = 0 und E/A7 = 0
* In Prozedur TESTEN	sind	E/A6 = 1 und E/A7 = 0
* In Prozedur LÄNGE ERKENNEN	sind	E/A6 = 0 und E/A7 = 1
* In Prozedur ZURÜCKFAHREN	sind	E/A6 = 1 und E/A7 = 1

* Werkstücke sortieren *

00 INIT

* Prozedur WARTEN

03 LDC 7

04 ANDC 6

05 LD 4

06 STO 1

07 STO 6

* In Prozedur TESTEN

08 LDC 7

09 AND 6

10 ANDC 3

11 OEN 0

12 STOC 1

13 STO 2

14 STOC 6

15 STO 7

16 LD 2

* In Prozedur LÄNGE ERKENNEN

17 AND 6

18 ANDC 7

19 OEN 0

20 STOC 1

21 STO 2

22 STO 6

23 STO 7

* In Prozedur ZURÜCKFAHREN

24 LDC 6

25 AND 7

26 AND 4

27 OEN 0

28 STOC 2

29 STO 1

30 STO 6

31 LD 7

32 AND 6

33 AND 1

34 OEN 0

```

35 STOC 1
36 STOC 2
37 STOC 6
38 STOC 7
39 JMP x

```

4.6.3. STEUERUNG EINES ROBOTERS

Bauen wir unsere Sortieranlage zu einem "Teach-in"-Roboter um. Er soll lernen, Werkstücke an einem bestimmten Platz aufzunehmen (Materialeinkauf), sie zu einer anderen Stelle hinzutransportieren (Produktion) und sie von hier an eine dritte Stelle zu bringen (Versand).

Der Teach-in-Roboter hat für diese Aufgabenstellung zwei Motoren, einen Elektromagneten und zwei Potentiometer. Gegenüber dem von Fischertechnik angegebenen Aufbauvorschlag haben wir ihn jedoch leicht verändert: Wir haben die beiden Potentiometerabfragen weggelassen, da unser Computer nicht in der Lage ist, die Ergebnisse von Analog-Digital-Wandlern zu verarbeiten. Wir müssen daher einen anderen Weg gehen. Für die Abfrage des Drehwinkels setzen wir auf die Schneckenwelle eine Seiltrommel mit Doppelnocke, die einen darunter montierten Schalter betätigt. Um die Lage des Schlittens abzufragen, fügen wir unter die Aluminiumschiene 10 Winkelstücke ein (vgl. Bezugsquellen), die wiederum einen Schalter betätigen und so die Lage des Schlittens dem Computer mitteilen. Beiden Abfragen ist gemeinsam, daß sie nicht mehr den Anfangs- bzw. Endzustand des zu bewegendenden Teils registrieren, sondern daß die Anzahl der Schalterbetätigungen abgezählt wird. Allerdings besitzt der WDR-1-Bit-Computer hierfür keinen speziellen Zähler. Sein einziger Zähler ist der Programmzähler, der für diese Vorgänge mitbenutzt wird, wollen wir keinen zusätzlichen Zähler aufbauen. Es reicht aus, das DATANorf-Interface im Feld "Robot" um einen Timer NE 555 mit dazugehörenden passiven Bauteilen zu ergänzen. Der NE 555 ist hierbei so beschaltet, daß er die beiden Schalter des Roboters entprellt und so nur Einzelimpulse an den Eingang des Computerprogrammzählers gelangen. Wenn wir den Programmzähler als Impulzzähler verwenden wollen, müssen wir dafür sorgen, daß der automatisch ablaufende Langsam-Takt des Computers abgestellt wird. Dies erreichen wir, indem wir über den Anschluß 20 des Expansionssteckers an den Pin 4 des Taktgenerators eine "0" legen. Dies geschieht automatisch durch Anstecken des DATANorf-Interfaces, das eine Verbindung zum Ausgang A5 des Computers herstellt.

Nach der Initialisierung muß dann zuerst der Langsam-Takt wieder freigegeben werden. Dies geschieht mit dem Befehl STO 5. Jetzt arbeitet der Computer wieder wie gewohnt.

Hier das Prinzip des TEACH-IN: Mit STOC 5 stellen wir den Langsamtakt ab. Jeder Zählimpuls aus einem der beiden Schalter gelangt nun über den Anschluß 18 des Expansionssteckers an den Prozessor und damit an seinen Programmzähler. Jedem Zählimpuls wird ein NOP-Befehl zugeordnet. Soll dieser Vorgang beendet werden, geben wir STO 5 ein. Auf diese Art und Weise läßt sich jeder "Koordinatenpunkt" im Bewegungsraum des Elektromagneten erreichen, wir müssen nur die entsprechenden Programmschritte eingeben.

Das folgende Programm veranlaßt den Roboter zwei verschieden große Metallstücke mit Hilfe des Elektromagneten zu versetzen. Damit wir den Roboter leichter in eine durch ein Programm definierte Ausgangslage bringen können (in unserem Beispiel ist die Startposition links unten), enthält er noch zwei weitere Schalter, die die beide Motoren ausschalten können.

 


Abb. 46: Teach-in-Roboter mit digitaler Abfrage

Da das Programm sehr lang ist, ist die Erklärung des Programmes gleich bei den Programmschritten beigelegt.

***"TEACH-IN"-ROBOTER ***

** Zuordnungen **

* Startposition :links unten
 * Elektromagnet :A0
 * Rechtsdrehen :A1
 * Linksdrehen :A2
 * Tieffahren :A3
 * Hochfahren :A4
 * Wenn A5 = 1 :Takt vom Timer des Computers
 * Wenn A5 = 0 :Takt vom Roboter
 *

00 INIT	* Magnet an	* Magnet ein
* Magnet ein	* hoch ein	* hoch ein
* hoch ein	73 STO 5	145 STO 5
03 STO 5	74 STOC 3	146 STOC 3
04 STO 0	75 STO 0	147 STO 0
05 STO 4	76 STO 4	148 STO 4
06 STOC 5	77 STOC 5	149 STOC 5
07 NOP x /4 mal	78 NOP x /4 mal	150 NOP x /4 mal

* hoch aus	* hoch aus	* hoch aus
* rechts ein	* links ein	* links ein
11 STO 5	82 STO 5	154 STO 5
12 STOC 4	83 STOC 4	155 STOC 4
13 STO 1	84 STO 2	156 STO 2
14 STOC 5	85 STOC 5	157 STOC 5
15 NOP x /20 mal	86 NOP x /10 mal	158 NOP x /9 mal
* rechts aus	* links aus	* links aus
* tief an	* tief an	* tief an
35 STO 5	96 STO 5	167 STO 5
36 STOC 1	97 STOC 2	168 STOC 2
37 STO 3	98 STO 3	169 STO 3
38 STOC 5	99 STOC 5	170 STOC 5
39 NOP x /4 mal	100 NOP x /4 mal	171 NOP x /4 mal
* tief aus	* tief aus	* tief aus
* Magnet aus	* Magnet aus	* Magnet aus
* hoch an	* hoch an	* hoch an
43 STO 5	104 STO 5	175 STO 5
44 STOC 3	105 STOC 3	176 STOC 3
45 STOC 0	106 STOC 0	177 STOC 0
46 STO 4	107 STO 4	178 STO 4
47 STOC 5	108 STOC 5	179 STOC 5
48 NOP x /4 mal	109 NOP x /4 mal	180 NOP x /4 mal
* hoch aus	* hoch aus	* hoch aus
* links an	* rechts an	* links an
52 STO 5	113 STO 5	184 STO 5
53 STOC 4	114 STOC 4	185 STOC 4
54 STO 2	115 STO 1	186 STO 2
55 STOC 5	116 STOC 5	187 STOC 5
56 NOP x /9 mal	117 NOP x /20 mal	188 NOP x /10 mal
* links aus	* rechts aus	* links aus
* tief an	* tief ein	* tief ein
65 STO 5	137 STO 5	198 STO 5
66 STOC 2	138 STOC 1	199 STOC 2
67 STO 3	139 STO 3	200 STO 3
68 STOC 5	140 STOC 5	201 STOC 5
69 NOP x /4 mal	141 NOP x /4 mal	202 NOP x /4 mal
* tief aus	* tief aus	* tief aus
		205 STO 5
		206 STOC 3
		207 JMP x

Ein Programm mit nur wenig verschiedenen Programmbefehlen, aber vielen Programmschritten. Es eignet sich für die Durchführung eines Projekts "Robotics". Die einzelnen Programmabschnitte können arbeitsteilig geschrieben, eingegeben, ausgetestet und koordiniert werden. Das Programm kann in einem EPROM gespeichert bezogen werden, (vergl. Bezugsquellen). Dann ist der Gesamtablauf des Programms im Unterricht realistisch.

Ein Programm, das ohne ein EPROM zu benutzen in eine Unterrichtsreihe paßt, wenn es verkürzt eingegeben wird, ist das folgende.

4.6.4. AMPELSTEUERUNG

Natürlich können wir eine Ampelanlage auf unseren Ausgangsleuchtdioden simulieren. Allerdings fällt die Zuordnung zu den einzelnen Signallampen schwer. Um also ein möglichst naturgetreues Modell zu erhalten, greifen wir wieder auf Bauelemente des Fischertechnik computing-Baukastens zurück. Als Treiber für die Signallampen benutzen wir z.B. das IC SN 74LS241 auf einer Pufferplatine (vgl. Bezugsquellen).

Unsere Ampel ist eine Fußgängerampel, d.h. sie stoppt die Autofahrer, wobei sie gleichzeitig den Fußgängern grünes Licht gibt und umgekehrt. Ein Taster ermöglicht die Betätigung durch einen Fußgänger, sie läuft aber auch automatisch auf Langsamtakt, wenn wir den Eingangsschalter E1 betätigen. Jede Signallampe ist so geschaltet, daß eine "0" an einem Ausgang diese anschaltet! Wird die Ampelanlage mit der Pufferplatine verbunden, sind somit zunächst alle Lampen angeschaltet. Dies ändert sich erst mit Ablauf des Programms.

*** Ampel 1 ***

**Festlegung der Zuordnungen im Programm **

* Eingang E1 :Tasterabfrage
 * Schalter E1 :Dauerbetrieb
 * Druckknopf für den Fußgänger = E1
 * Signale für die Fußgänger
 * Ausgang A0 :Grün
 * Ausgang A1 :Gelb
 * Ausgang A2 :Rot

* Signale für die Autofahrer
 * Ausgang A3 :Grün
 * Ausgang A4 :Gelb
 * Ausgang A5 :Rot

00 INIT

* Tasterabfrage *

03 STOC 3 Grün für die Autofahrer
 04 STOC 2 Rot für die Fußgänger
 05 LDC 1 Taster abfragen
 06 SKZ x War der Taster nicht gedrückt, ist das Ergebnisregister = 1, der nächste Befehl wird ausgeführt. Dadurch wird an den Programmmanfang "Tasterabfrage" gesprungen. Wurde der Taster gedrückt oder wurde der Schalter E1 betätigt, so ist das Ergebnisregister = 0, der nächste Befehl wird ignoriert. Dadurch wird zur Routine "Signalumschaltung" gesprungen.

07 JMP x

* Signalumschaltung *

08 ORC 0 Das Ergebnisregister ist "0", wenn der vorherige Zweig durchlaufen wird.
 09 STO 3 Grün für die Autofahrer ausschalten
 10 STOC 4 Gelb für die Autofahrer
 11 STOC 1 Gelb für die Fußgänger
 12 NOP x 10 Takte Pause
 21 NOP x

LS 241 → LS240

22	STO	4	Gelb für die Autofahrer ausschalten
23	STOC	5	Rot für die Autofahrer
24	STO	2	Rot für die Fußgänger ausschalten
25	STO	1	Gelb für die Fußgänger ausschalten
26	STOC	0	Grün für die Fußgänger
27	NOP	x	60 Takte Pause
86	NOP	x	
87	STO	0	Grün für die Fußgänger ausschalten
88	STOC	1	Gelb für die Fußgänger
89	STOC	4	Gelb für die Autofahrer
90	NOP	x	10 Takte Pause
99	NOP	x	
100	STO	1	Gelb für die Fußgänger ausschalten
101	STOC	2	Rot für die Fußgänger
102	STO	5	Rot für die Autofahrer ausschalten
103	STO	4	Gelb für die Autofahrer ausschalten
104	STOC	3	Grün für die Autofahrer
105	NOP	x	25 Takte Pause
129	NOP	x	
130	JMP	x	

Läßt man die Pausen weg, so kann das Programm, die Pausen für die einzelnen Signalphasen berücksichtigend, im Hand-Takt durchlaufen werden. Soll dagegen das komplette Programm in den Computer geladen werden, empfiehlt sich wieder die EPROM-Version (siehe Bezugsquellen).

Das folgende Ampelprogramm berücksichtigt die Tatsache, daß der Fußgänger kein Gelb bekommt.

Ampel 2

Festlegung der Zuordnungen im Programm

*Druckknopf für den Fußgänger = E1

*Lichtsignale für den Fußgänger: Grün = A0, Rot = A1

*Lichtsignale für die Autofahrer: Grün = A2, Gelb = A3, Rot = A4

*Bemerkungen: F = Fußgänger, A = Autofahrer

00	INIT		
03	STO	0	
04	STO	3	A. Grün an
05	STO	4	F. Rot an
06	LDC	1	
07	SKZ	x	
08	JMP	x	
09	ORC	0	
10	STO	2	A. Grün aus
11	STOC	3	A. Gelb an
12	NOP	x	
.			
.	NOP	x	Gelbphase (20 Takte)
.			
31	NOP	x	
32	STO	3	A. Gelb aus
33	STOC	4	A. Rot an
34	NOP	x	
.			
.	NOP	x	Fußgängerampel springt nicht sofort um (10 Takte)

falsch


```

43 NOP x
44 STO 1 F. Rot aus
45 STOC 0 F. Grün an
46 NOP x
.
. NOP x F. Grünphase (60 Takte)
.
105 NOP x
106 STO 0 F. Grün aus
107 STOC 1 F. Rot an
108 NOP x
.
. NOP x Autofahrerampel springt nicht sofort um, damit
auch Fußgänger, die sich noch auf der Straße
befinden, noch gefahrlos über die Straße können
(30 Takte).
137 NOP x
138 STOC 3 A. Gelb an
139 NOP x
.
. NOP x Rot-Gelb-Phase (10 Takte)
.
148 NOP x
149 STO 4 A. Rot aus
150 STO 3 A. Gelb aus
151 STOC 2 A. Grün an
152 NOP x
.
. NOP x A. Grünphase (104) Takte
.
255 NOP x Lange Grünphase, damit nicht durch dauerndes
Betätigen des Druckknopfs der Autoverkehr
blockiert wird.

```

Auch für dieses Programm gilt wieder: läßt man die Pausen weg, so kann das Programm, die Pausen für die einzelnen Programmphasen berücksichtigend, im Handtakt durchlaufen werden. Soll dagegen das komplette Programm in den Computer geladen werden, empfiehlt sich wieder die EPROM-Version (vergl. Bezugsquellen).

4.6.5. MORSEZEICHENGENERATOR

Ein Morsezeichengenerator (vgl. Bezugsquellen) arbeitet mit dem bekannten NE 555. Die bestückte Platine wird mit einer Buchsenleiste versehen (Siehe: Abb.47). Die Stromversorgung für den Morsezeichengenerator wird von den Anschlüssen 1 und 2 des Peripheriesteckers an die mit "+" und "-" gekennzeichneten Stellen geführt, der Anschluß 4 des NE 555 wird z.B. mit Ausgang A0 des Computers verbunden. STO 0 schaltet den Tonerzeuger ein und STOC 0 schaltet ihn aus. Nach der Initialisierung bewirkt ein STO 0 und dahinter ein STOC 0 einen Morsepunkt, dreimal STO 0 und dahinter ein STOC 0 ergibt einen Morsestrich. Eine Buchstabenpause entsteht durch Anfügen von zwei STOC 0-Programmschritten. Der Morsezeichengenerator in Folge 6 der Fernsehreihe "Bit und Byte-Wir bauen einen Computer" gibt das Amateurfunkrufzeichen "DDOEU" aus.

 


Abb. 47: Zeichengenerator

4.6.6. SIEBENSEGMENT-ANZEIGE

Abb. 48 zeigt die aufgebaute Platine für eine Siebensegmentanzeige (vergl. Bezugsquellen). In dem IC sind 8 invertierende Treiber enthalten, deren Eingänge mit den Ausgängen A0-A7 des Computers verbunden sind. 7 Treiber (A1 - A7) sind Verstärker für die 7 Leuchtdiodensegmente, denen jeweils ein Widerstand vorgeschaltet ist. Der 8. Treiber (A0) schaltet den Leistungstransistor, dessen Kollektor die gemeinsame Kathode der Siebensegmentanzeige auf "0" setzt. Durch diese Beschaltung ist ein flackerfreier Bildaufbau für die Darstellung alphanumerischer Zeichen gewährleistet.

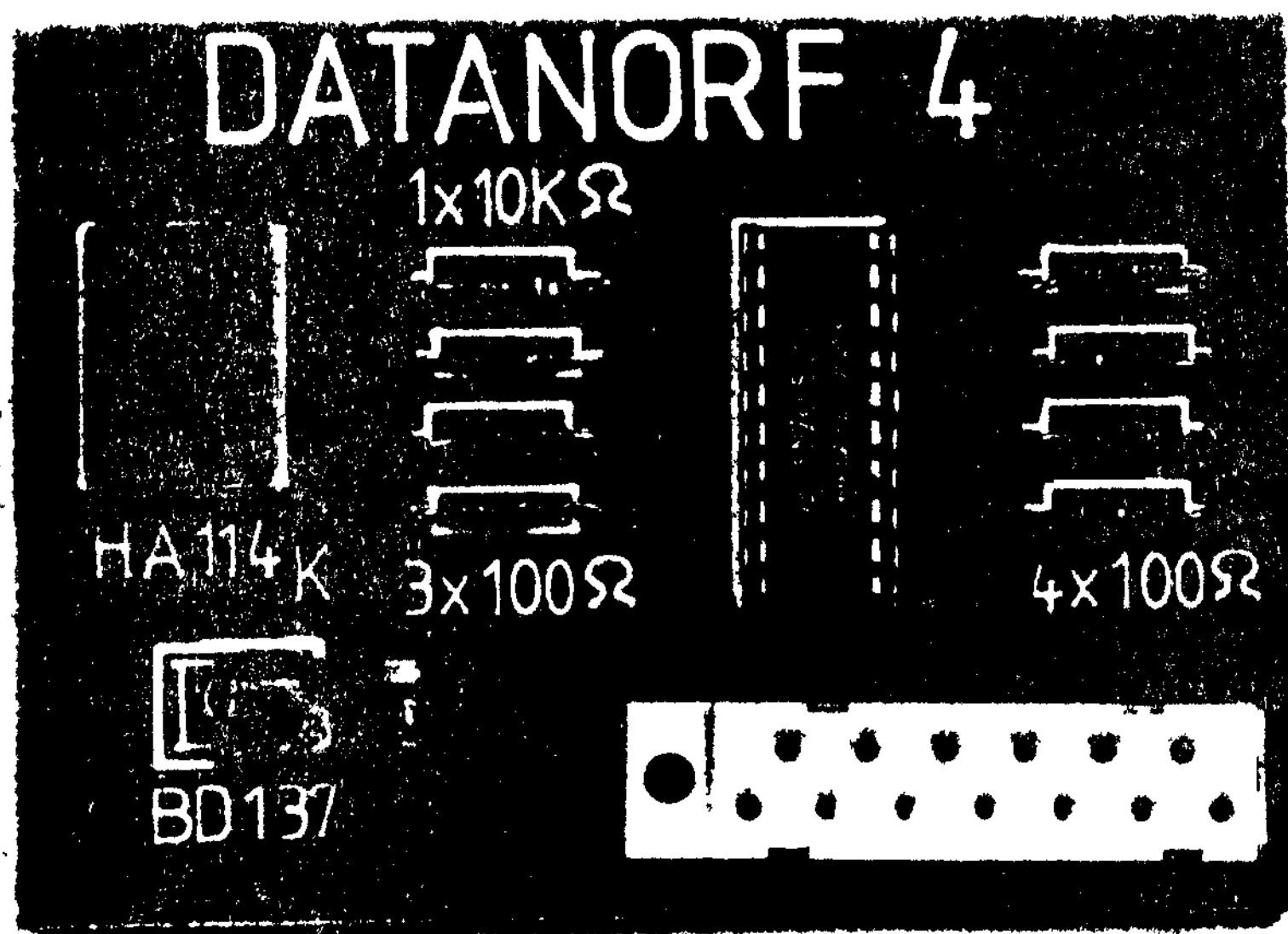


Abb. 48: Platine für die Siebensegmentanzeige

4.6.8. PLOTTER

Ein Plotter ist ein Zeichengerät. Wir wollen nun die Schrift "1-bit" auf ein Blatt Papier malen. Der Fischertechnik-Plotter hat zwei Motoren und eine Vorrichtung zum Zeichnen. Beide müssen angesteuert werden, damit der Plotter zeichnen kann. Für die Abfrage der Koordinaten der Stellung des Schlittens für den Zeichenstift werden Zählimpulse über das Interface an den Programmzähler gegeben. Für die digitale Abfrage werden eine Seiltrommel auf die Schneckenwell des Motors für das Drehen des Schreibarms und Winkelstücke auf die Aluminiumschiene zur Führung des Schlittens für den Plotterstift angebracht, die von Schaltern abgefragt werden. (Vergl. Abb. 49). Für das Plotten der Schrift "1-bit" ist ein umfangreiches Programm von 159 Programmschritten nötig. Daher ist die Erklärung des Programms gleich beigelegt.

Plotter

Festlegung der Zuordnungen im Programm


*Start: Links unten, A0: Stift, A1: Links fahren, A2: Rechts fahren, *A3: Tief fahren, A4: Hoch fahren, A5: 1 = Takt vom Prozessor, 2 = Takt vom Modell

00 INIT	* "b" schreiben, 4	* rechts aus
* "1" Schreiben 1	* links aus	*Stift runter
* Stift runter	* hoch an	* hoch an
* hoch an	56 STO 5	102 STO 5
03 STO 5	57 STOC 1	103 STOC 2
04 STO 0	58 STO 4	104 STO 0
05 STO 4	59 STOC 5	105 STO 4
06 STOC 5	60 NOP x /7 mal	106 STOC 5
07 NOP x /7 mal	* "i" anfahren 1	107 NOP x /7 mal
* "1" schreiben 2	* Stift hoch	* "t" schreiben 2
* hoch aus	* hoch aus	* Stift hoch
* links an	* rechts an	* hoch aus
14 STO 5	67 STO 5	* rechts an
15 STOC 4	68 STOC 0	114 STO 5
16 STO 1	69 STOC 4	115 STOC 0
17 STOC 5	70 STO 2	116 STOC 4
* hoch aus	71 STOC 5	117 STO 2
* Stift hoch	72 NOP x /6 mal	118 STOC 5
* "i" anfahren 1	* "i" anfahren 2	* "t" schreiben 3
18 STO 5	* rechts aus	* rechts aus
19 STOC 4	* tief an	* tief an
20 STOC 0	78 STO 5	119 STO 5
21 STO 3	79 STOC 2	120 STOC 2
22 STOC 5	80 STO 3	121 STO 3
23 NOP x /3 mal	81 STOC 5	122 STOC 5
* "b" anfahren	* "i" Punkt	123 STOC 2
* Stift hoch	* Stift runter	124 NOP x
* rechts an	* weiter tief	* "t" schreiben 3
26 STO 5	82 STO 5	* tief aus
27 STO 2	83 STO 0	* Stift runter
28 STOC 0	84 STOC 5	* links an
29 STOC 5	* "i" Rest 1	125 STO 5
30 NOP x /6 mal	* Stift hoch	126 STOC 3
* "b" schreiben 1	* weiter tief	127 STO 0
* Stift runter	85 STO 5	128 STO 1
* weiter rechts	86 STO 0	129 STOC 5

36 STO 5	87 STOC 5	130 NOP x /2 mal
37 STO 0	88 NOP x	* Anfang anfahren 2
38 STOC 5	* "i" Rest 2	* Stift hoch
39 NOP x /3 mal	* Stift runter	* links aus
* "b" schreiben 2	* weiter tief	* tief an
* rechts aus	89 STO 5	132 STO 5
* tief an	90 STO 0	133 STOC 0
42 STO 5	91 STOC 5	134 STOC 1
43 STOC 2	92 NOP x /3 mal	135 STO 3
44 STO 3	* "t" anfahren	136 STOC 5
45 STOC 5	* Stift hoch	137 NOP x /4 mal
46 NOP x /3 mal	* tief aus	* Anfang anfahren 2
* "b" schreiben 3	* rechts an	* tief aus
* tief aus	95 STO 5	* links an
* links an	96 STOC 0	141 STO 5
49 STO 5	97 STOC 3	142 STOC 3
50 STOC 3	98 STO 2	143 STO 1
51 STO 1	99 STOC 5	144 STOC 5
52 STOC 5	100 NOP x /2 mal	145 NOP 0 /12 mal
53 NOP x /3 mal	* "t" schreiben 1	* links aus
		157 STO 5
		158 STOC 1
		159 JMP x

Die im WDR-1-Bit-Computer liegenden Möglichkeiten haben wir bei weitem noch nicht erschöpft. Der interessierte Leser und Computerbauer findet sicher noch viele weitere Beispiele.


Abb. 49: Plotter

 

Anhang

Übersicht über die Bedienungselemente und LED-Anzeige	120
Internationaler Farbcode für Widerstände	121
Hexadezimal-Dual-Dezimal-Tabelle	122
Dauerhafte Speicherung von Programmen	123
Der Timer NE 555 als Rechteckgenerator	124
Datenblatt Timer NE 555	128
Minimalprojekt "Bit und Byte - Wir bauen einen Computer"	132
Beispiel: Durchführung einer Unterrichtseinheit im WPF-Bereich (9./10. Schuljahr) in einer Gesamtschule	133
Die Simulation des WDR-1-Bit-Computers mit dem Schulcomputer	144
Schüler bauen sich Computer	145
Zur Sendereihe "Bit und Byte"	146
Der Computerschein	148
Erweiterungen zum WDR-1-Bit-Computer	149
Literaturhinweise	191
Bezugsquellen	192

 Übersicht über die Bedienungselemente und die LED-Anzeige



CPU

Eingänge (E)

Ausgänge (A)

Befehl

E/A-Adresse

Programmschritt

